

Capacité de transition et de diffusion de la jonction PN.

Schéma équivalent du transistor bipolaire en H.F.

Réponse en fréquences du gain en courant du transistor bipolaire

Schéma équivalent et courbe de réponse des montages fondamentaux du transistor bipolaire NPN en hautes fréquences :




Emetteur commun

Base commune

Collecteur commun

Schéma équivalent du transistor JFET et MOSFET en H.F.

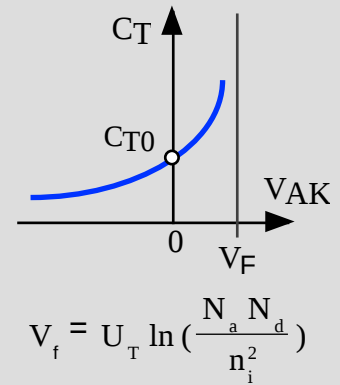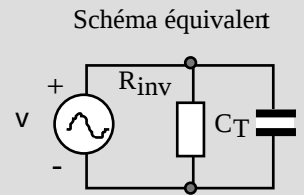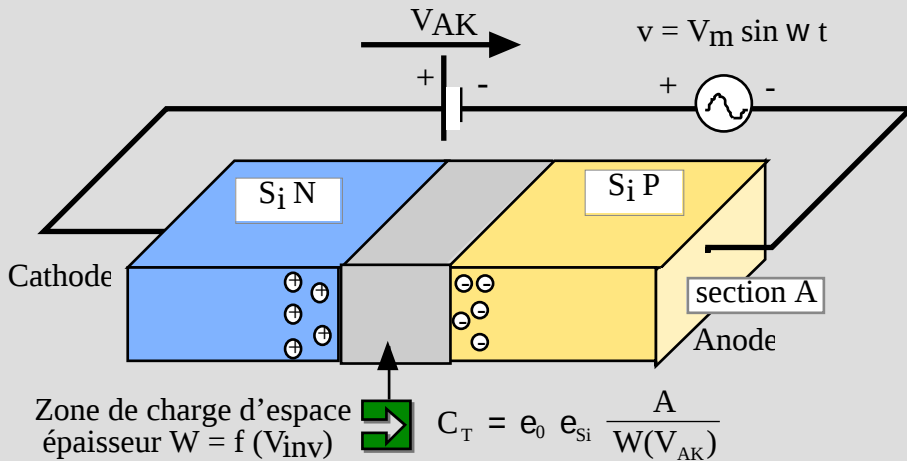
JONCTION POLARISEE EN INVERSE : CAPACITÉ DE TRANSITION



$$C_T = \frac{C_{T0}}{\sqrt[2]{1 - \frac{V_{AK}}{V_f}}}$$

$$V_f = U_T \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

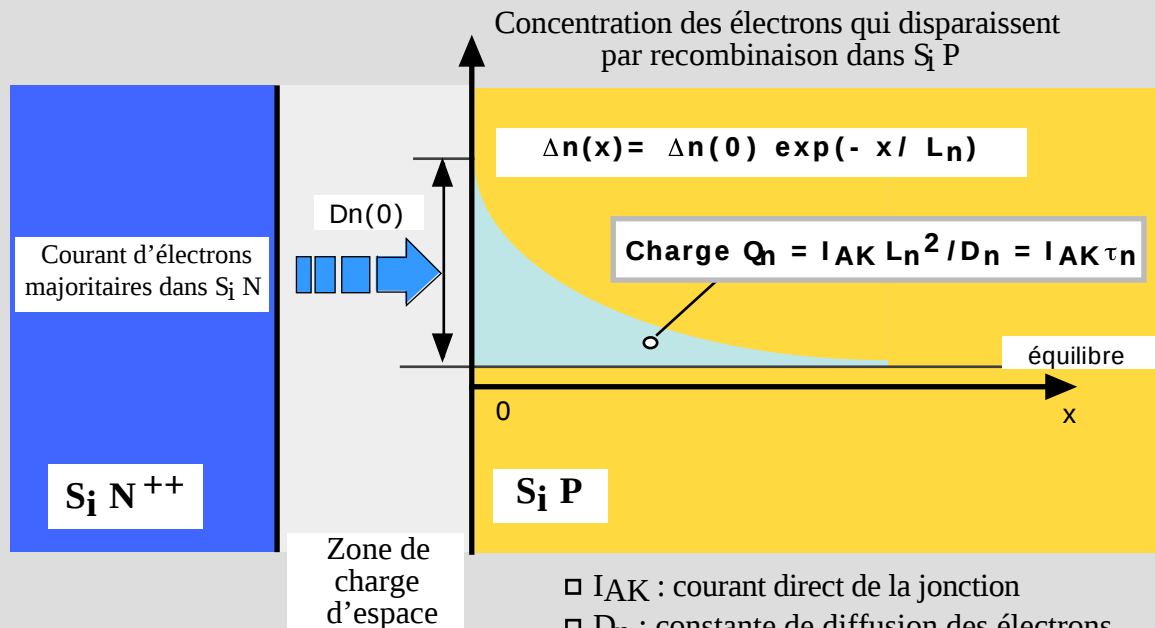JONCTION POLARISEE EN DIRECT : CAPACITE DE DIFFUSION



- I_{AK} : courant direct de la jonction
- D_n : constante de diffusion des électrons
- L_n : longueur de diffusion des électrons
- τ_n : durée de vie des électrons dans Si P

$$C_d = \frac{dQ_n}{dV_{AK}} = \tau_n \frac{dI_{AK}}{dV_{AK}} = \tau_n \frac{I_{A \text{ repos}}}{U_T}$$



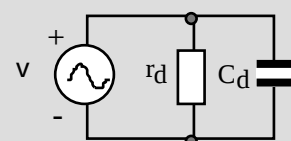


SCHÉMA EQUIVALENT AUX PETITES VARIATIONS HAUTES FREQUENCES DU TRANSISTOR BIPOLAIRE NPN OU PNP

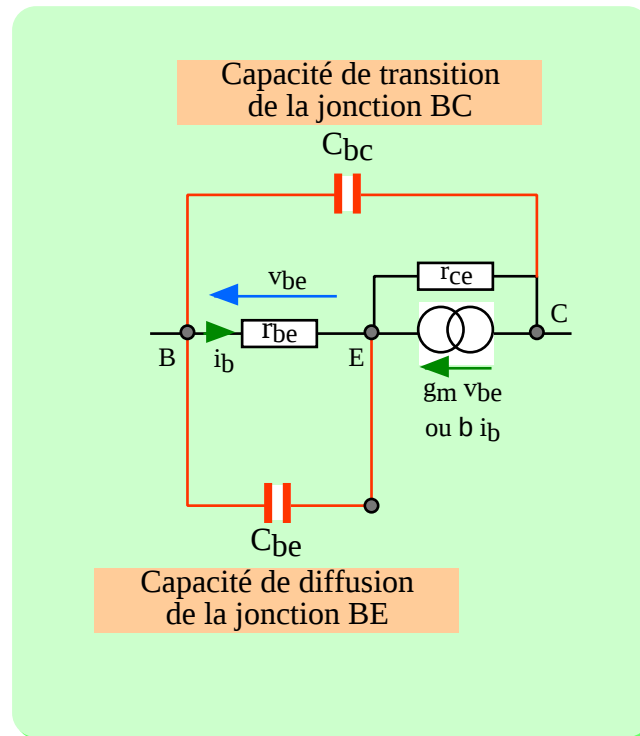


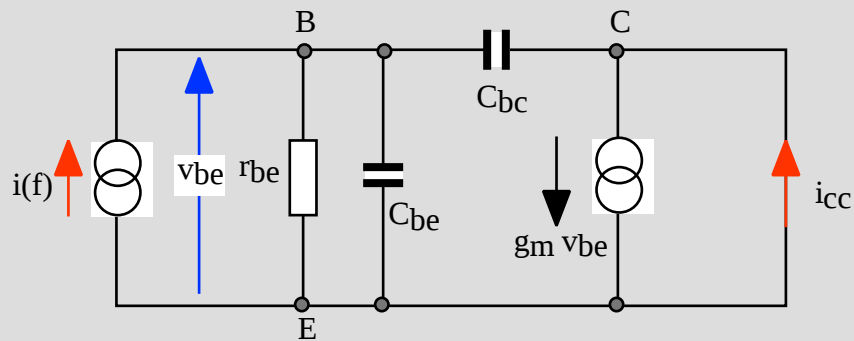REPONSE EN FREQUENCE DU GAIN EN COURANT DU TRANSISTOR BIPOLAIRE




$$\beta(f) = \frac{i_{cc}}{i} = \frac{g_m r_{be}}{1 + j\omega r_{be}(C_{be} + C_{bc})}$$
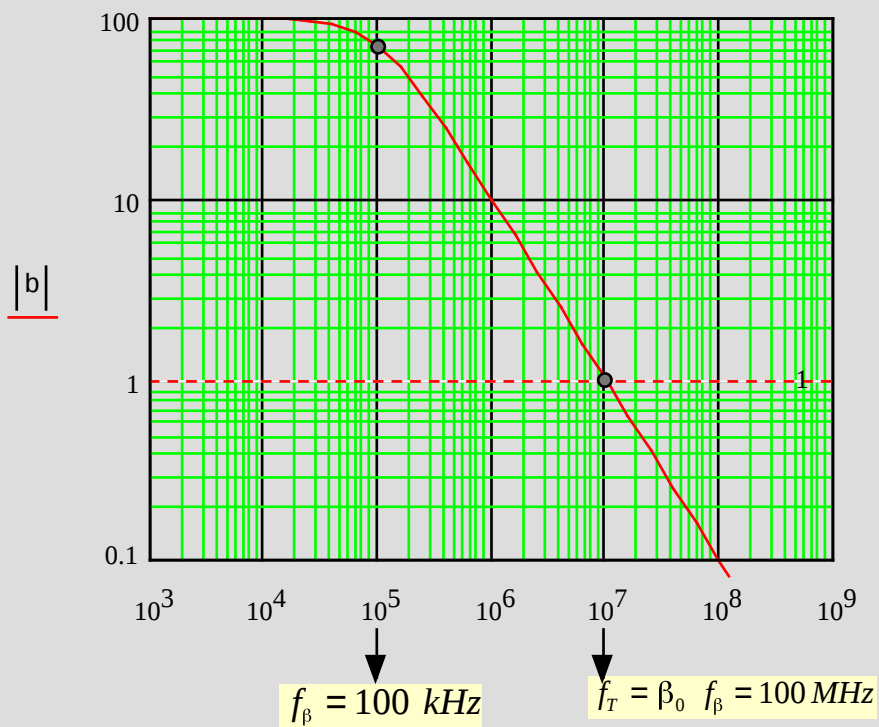
$$\beta(f) = \frac{\beta_0}{1 + j\frac{f}{f_\beta}}$$




Fréquence de transition : $f_t = \frac{g_m}{2\pi(C_{be} + C_{bc})}$

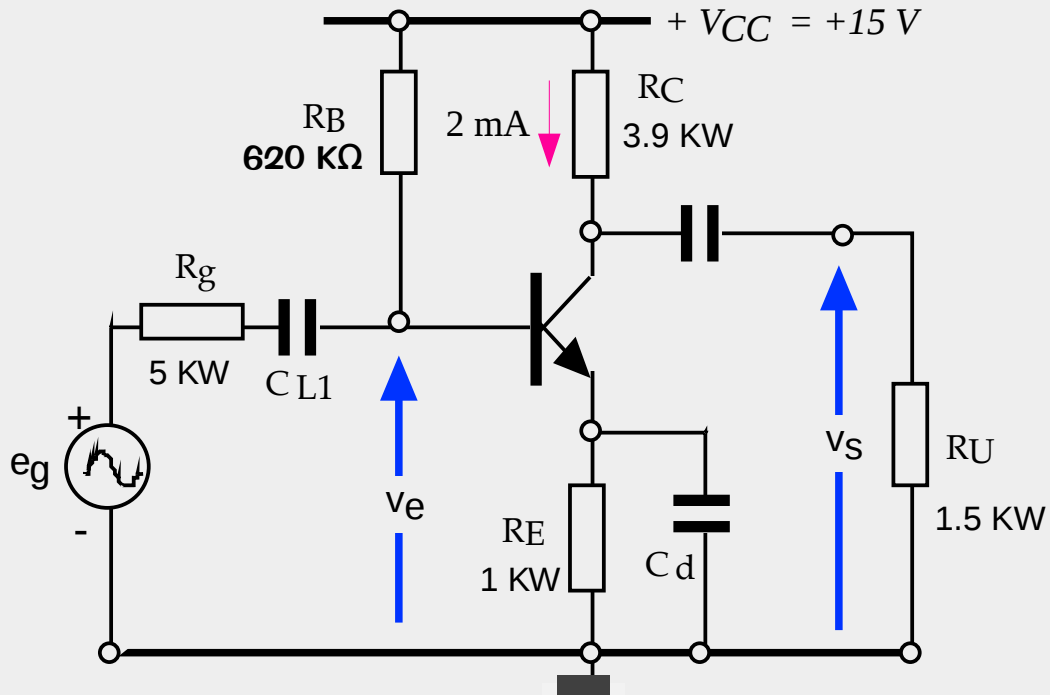MONTAGE EMETTEUR COMMUN EN HAUTES FREQUENCES (T= 25 °C)




Schémas équivalents

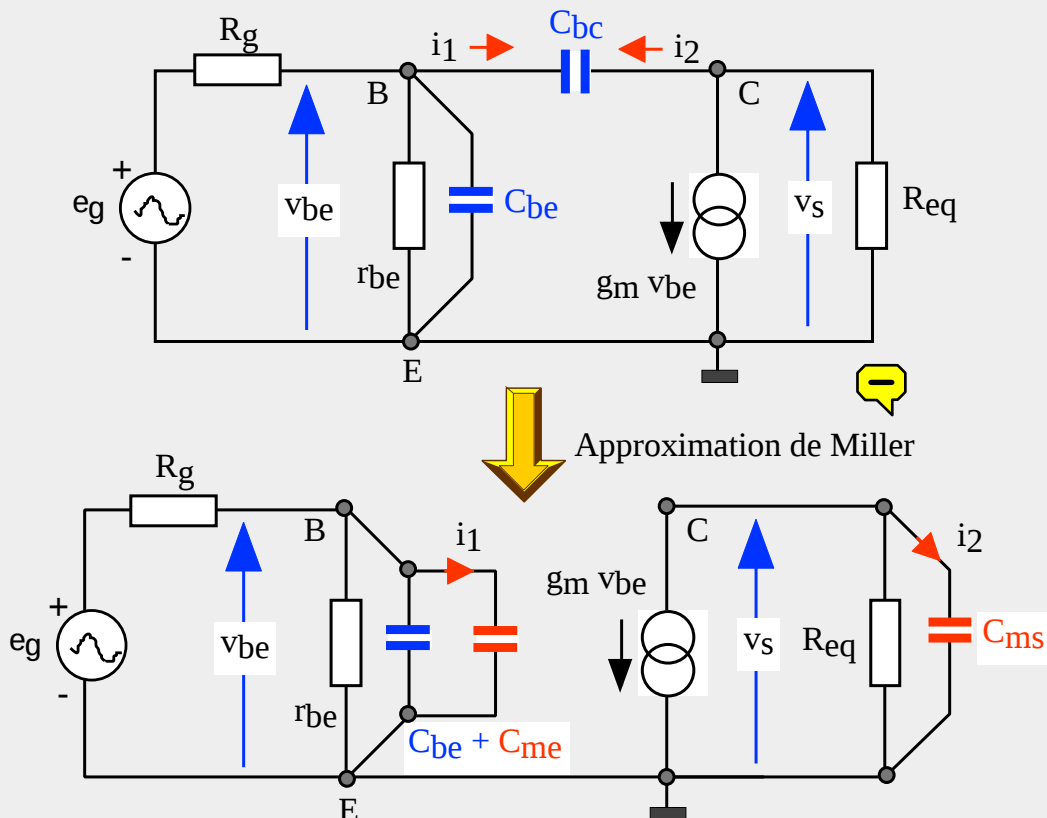

$b = 100$ $g_m = 80 \text{ mS}$ $r_{be} = 1250 \Omega$ $C_{be} = 20 \text{ pF}$ $C_{bc} = 5.5 \text{ pF}$
 $C_{me} = 445 \text{ pF}$ $C_{ms} = 5.5 \text{ pF}$

EMETTEUR COMMUN EN HAUTES FREQUENCES

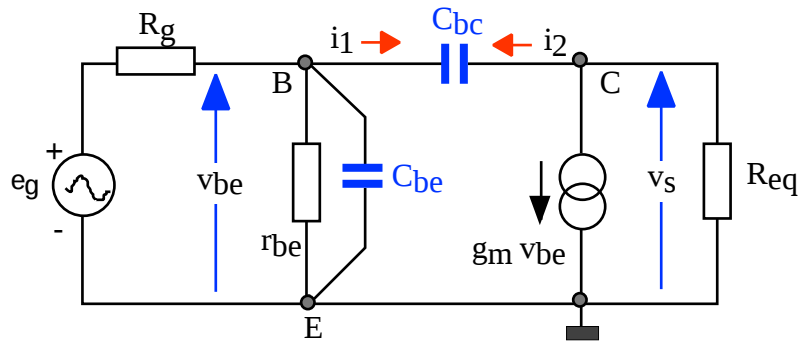

Equations aux noeuds C et B (on pose $p = j \omega$)

- > **restart:**
- > **noeud_B :=** $(e_g - v_e) G_g - v_e G_{be} - v_e p C_{be} + (v_s - v_e) p C_{bc} = 0$
- > **noeud_C :=** $(v_e - v_s) p C_{bc} - g_m v_e - v_s G_{eq} = 0$
- > **système :=** { noeud_B, noeud_C }
- > **var :=** { e_g , v_s }

Résolution du système d'équations

- > **sol:=solve(système,var):assign(sol):**

Expression du gain en tension du montage complet

- > **gain1:=(vs/eg):**
- > **D1:=collect(denom(gain1), [p, Gequi, Cbc]):gain2:=numer(gain1)/D1;**

$$gain2 := \frac{(p C_{bc} - g_m) G_g}{p^2 C_{be} C_{bc} + ((C_{be} + C_{bc}) G_{eq} + (G_g + G_{be} + g_m) C_{bc}) p + (G_g + G_{be}) G_{eq}}$$

Application numérique

- > **AN :=** $G_g = \frac{1}{5000}$, $g_m = .080$, $G_{be} = \frac{1}{1250}$, $C_{be} = .20 \cdot 10^{-10}$, $C_{bc} = .55 \cdot 10^{-11}$, $G_{eq} = \frac{1}{990}$
- > **gain3:=subs(AN,gain2):**
- > **p:=I*2*Pi*f;gain4:=abs(gain3);**

$$p := 2 I p f$$

$$gain4 := \frac{1}{5000} \left| \frac{.110 \cdot 10^{-10} I p f - .080}{-.4400 \cdot 10^{-21} p^2 f^2 + .9425151516 \cdot 10^{-12} I p f + \frac{1}{990000}} \right|$$

Courbe de réponse


Gain max à $f = 1$ Hz

```
> gain_max:=evalf(subs(f=1,gain4));  
gain_max := 15.84000000
```

Fréquence de coupure haute à - 3 dB


```
> eq1:=gain4=gain_max/sqrt(2):f_coupure:=fsolve(eq1,f=1e5..1e6)  
;  
f_coupure := 341306.0122
```
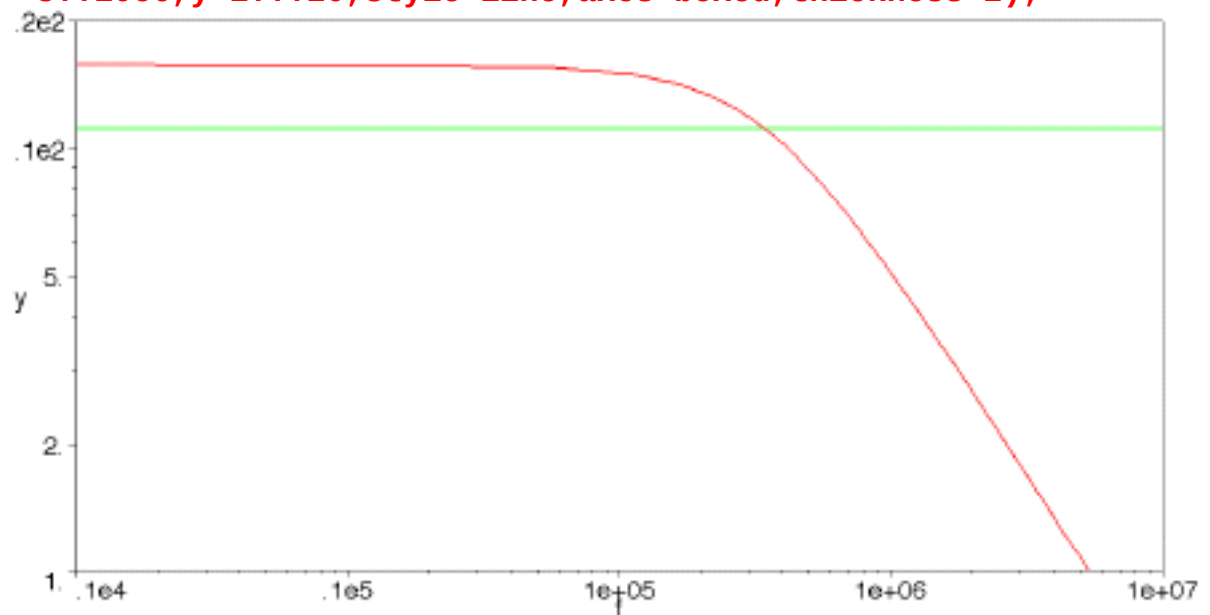
```
> with(plots):loglogplot([evalf(gain4),gain_max/(sqrt(2))],f=1e  
3..10e6,y=1..20,style=line,axes=boxed,thickness=2);
```




>


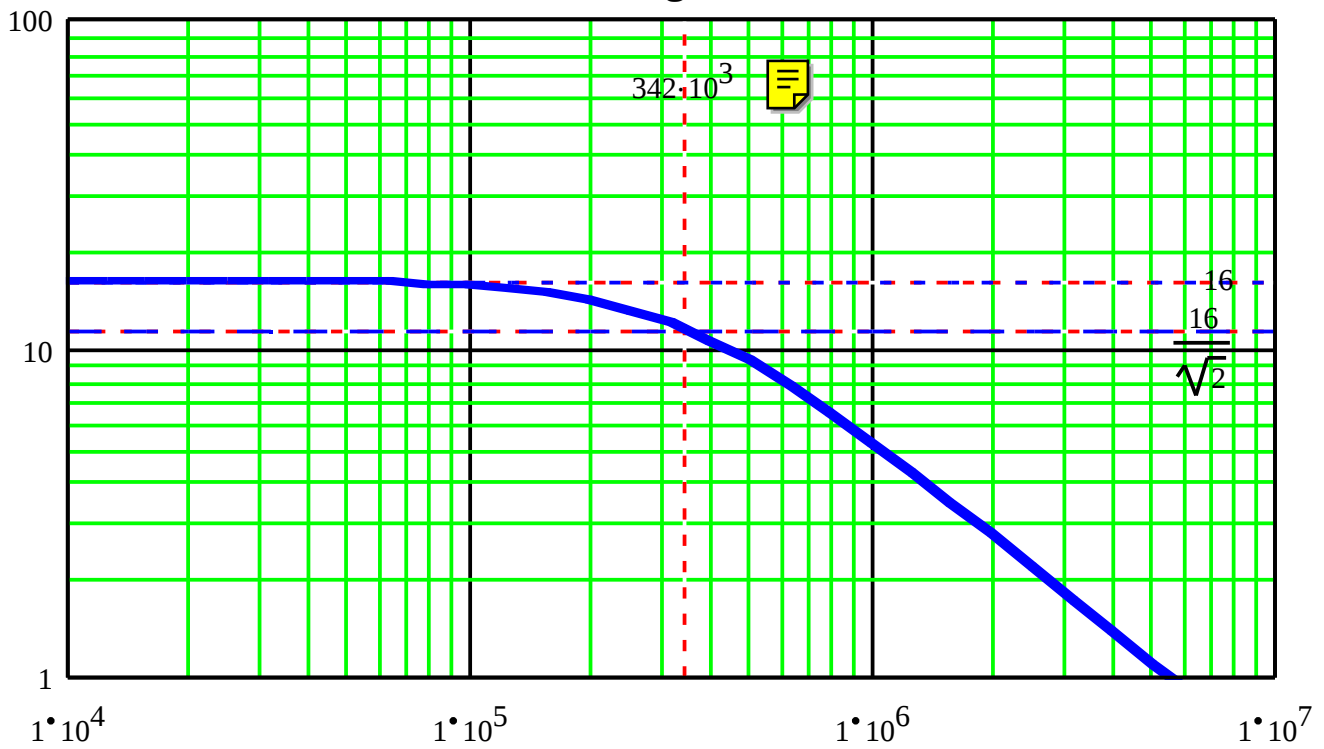
Module du gain en tension $[v_s/e_g]$ en fonction de la fréquence



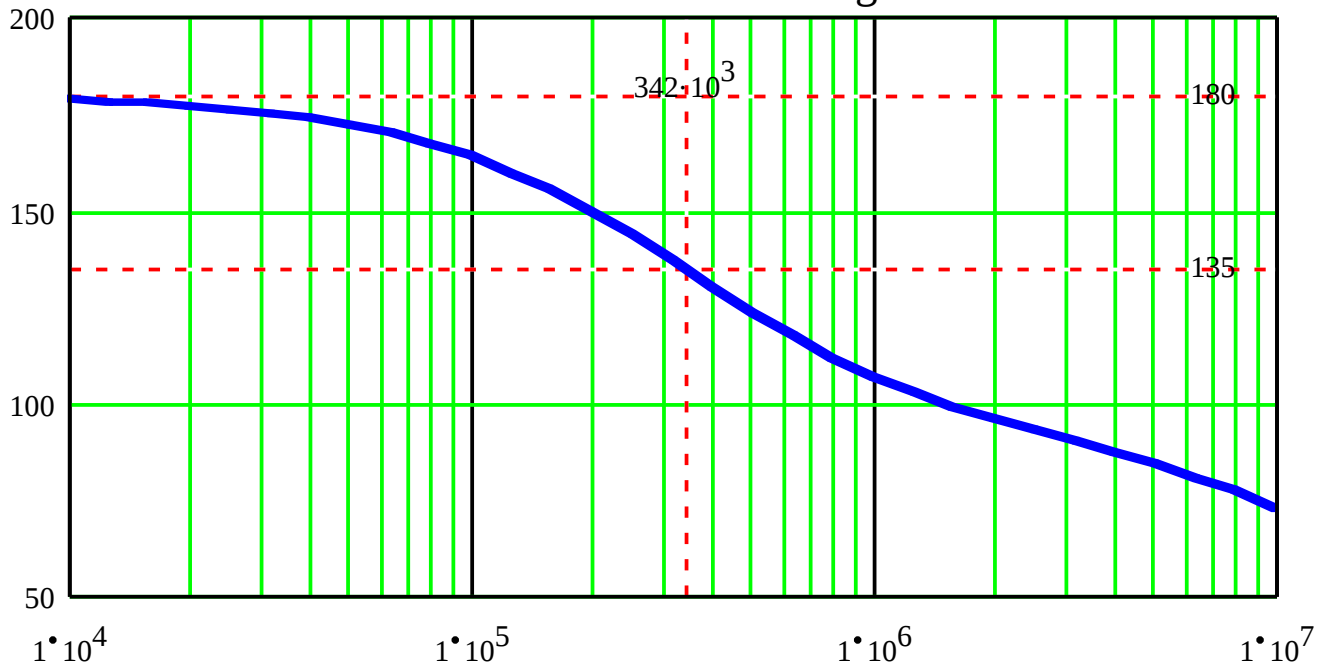Argument en degrés du gain en tension $[v_s/e_g]$ en fonction de la fréquence



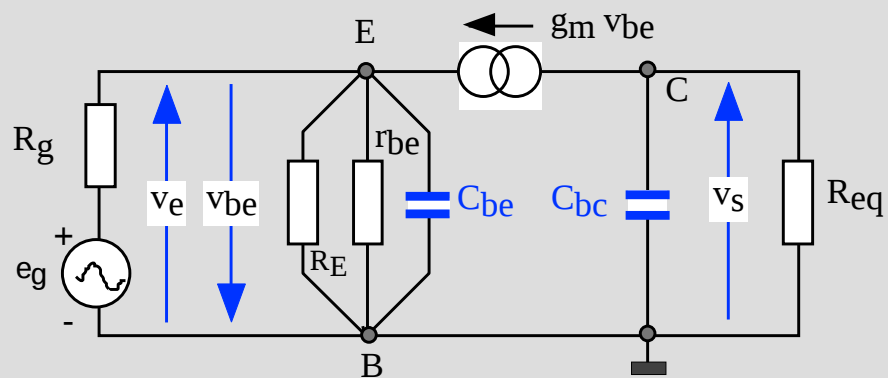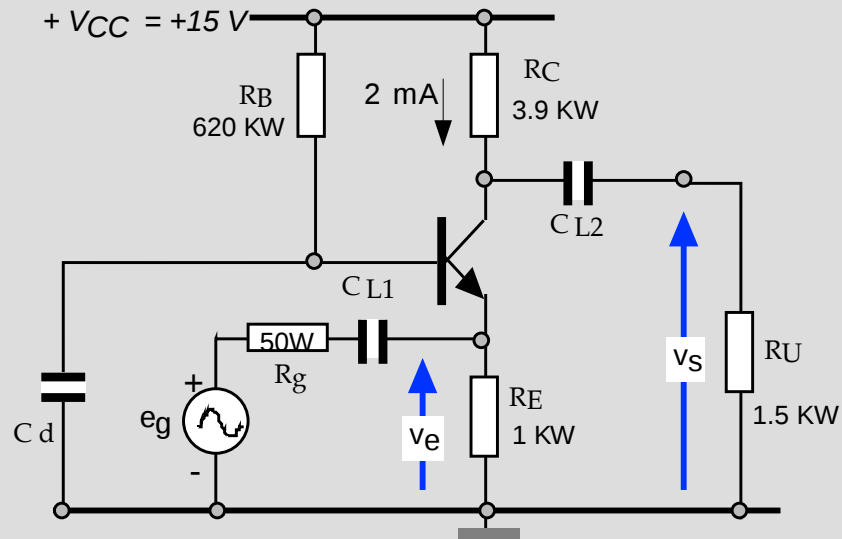
MONTAGE BASE COMMUNE EN HAUTES FREQUENCES (T= 25 °C)



$$b = 100 \quad g_m = 80 \text{ mS} \quad r_{be} = 1250 \text{ }\Omega$$

$$C_{be} = 20 \text{ pF} \quad C_{bc} = 5.5 \text{ pF}$$

BASE COMMUNE EN HAUTES FREQUENCES

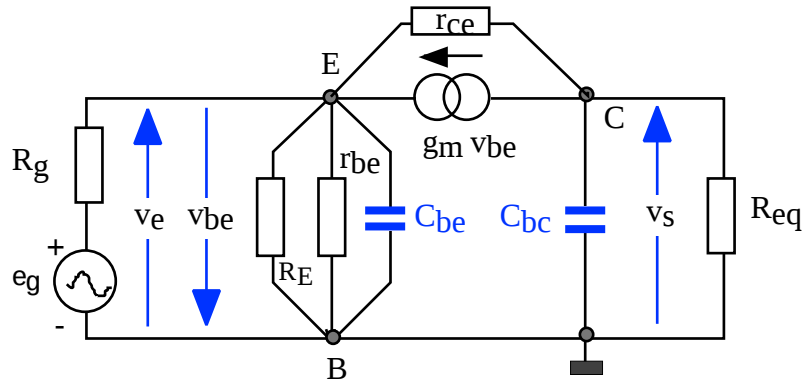

Equations aux noeuds E et C -> système

- > **restart :**
- > **noeud_E := (eg - ve) Gg - ve (GE + Gbe + p Cbe) - gm ve + (ve - vs) Gce = 0**
- > **noeud_C := gm ve - vs (Gequi + p Cbc) + (ve - vs) Gce = 0**
- > **systeme := { noeud_E, noeud_C }**
- > **var := { vs, eg }**

Résolution et expression du gain du montage vs/eg

- > **sol:=solve(systeme,var):assign(sol);**
- > **gain:=simplify(vs/eg);**
- gain := ((gm + Gce) Gg) / (Gg Gequi + Gg p Cbc + Gg Gce + GE Gequi + GE p Cbc**
+ GE Gce + Gbe Gequi + Gbe p Cbc + Gbe Gce + p Cbe Gequi + p² Cbe Cbc + p Cbe Gce
+ gm Gequi + gm p Cbc + 2 gm Gce - Gce Gequi - Gce p Cbc)


Application numérique

- > **AN := Gg = $\frac{1}{50}$, GE = $\frac{1}{1000}$, gm = .080, Gbe = $\frac{1}{1250}$, Cbe = .20 10⁻¹⁰, Cbc = .55 10⁻¹¹,**
- Gequi = $\frac{1}{3900} + \frac{1}{1500}$, Gce = $\frac{1}{30000}$**
- > **gain1:=subs(AN,gain):**
- > **p:=I*2*Pi*f;gain1;**
- p := 2 I p f**
- .001600666667 $\frac{1}{.00009999846154 + .1157689744 \cdot 10^{-11} I p f - .4400 \cdot 10^{-21} p^2 f^2}$**
- > **gain2:=abs(gain1);**

$$\text{gain2} := .001600666667 \frac{1}{.00009999846154 + .1157689744 \cdot 10^{-11} I p f - .4400 \cdot 10^{-21} p^2 f^2}$$


Courbe de réponse
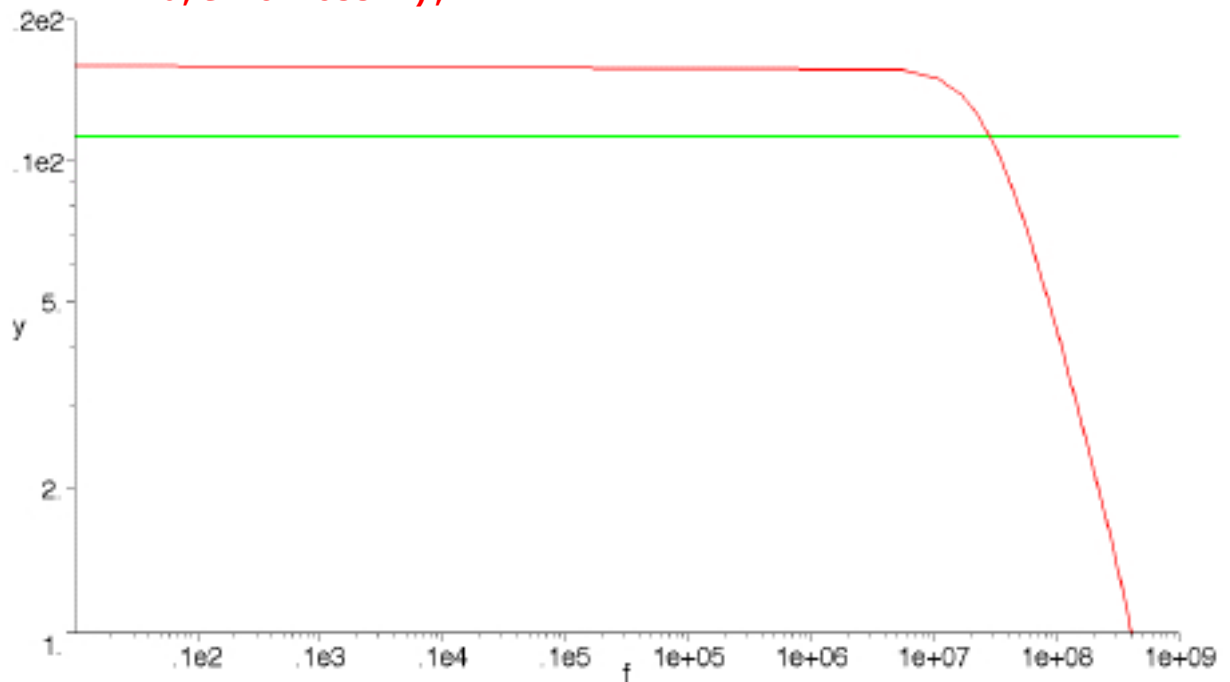
```
> gain_max:=evalf(subs(f=1,gain2));
                                gain_max := 16.00691293
> with(plots):
> loglogplot([evalf(abs(gain2)),gain_max/(sqrt(2))],f=1..10e8,y
=1..20,thickness=2);
```




```
> eq1:=gain2=gain_max/sqrt(2):f_coupure:=fsolve(eq1,f=1e7..1e8)
;
                                f_coupure := .2842699005 108
```


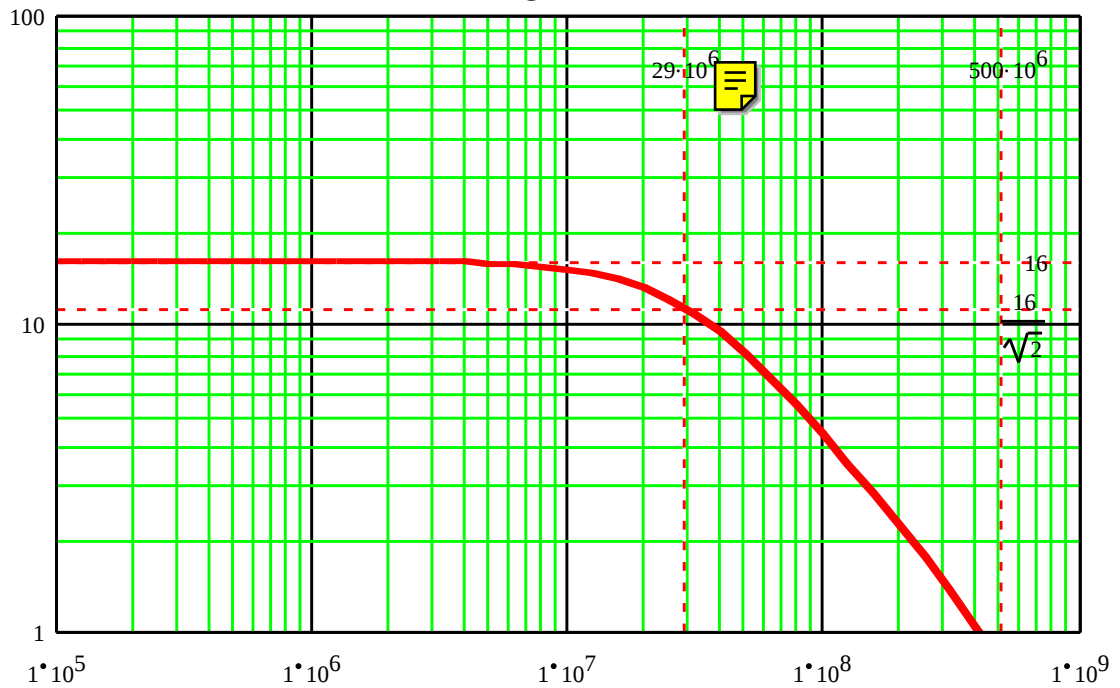
Module du gain en tension $[v_s/e_g]$ en fonction de la fréquence



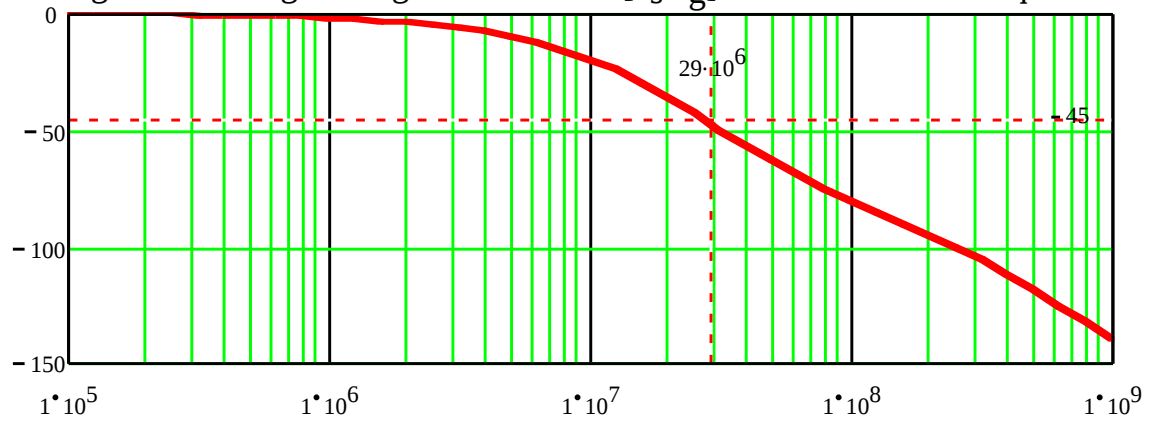Argument en degrés du gain en tension $[v_s/e_g]$ en fonction de la fréquence




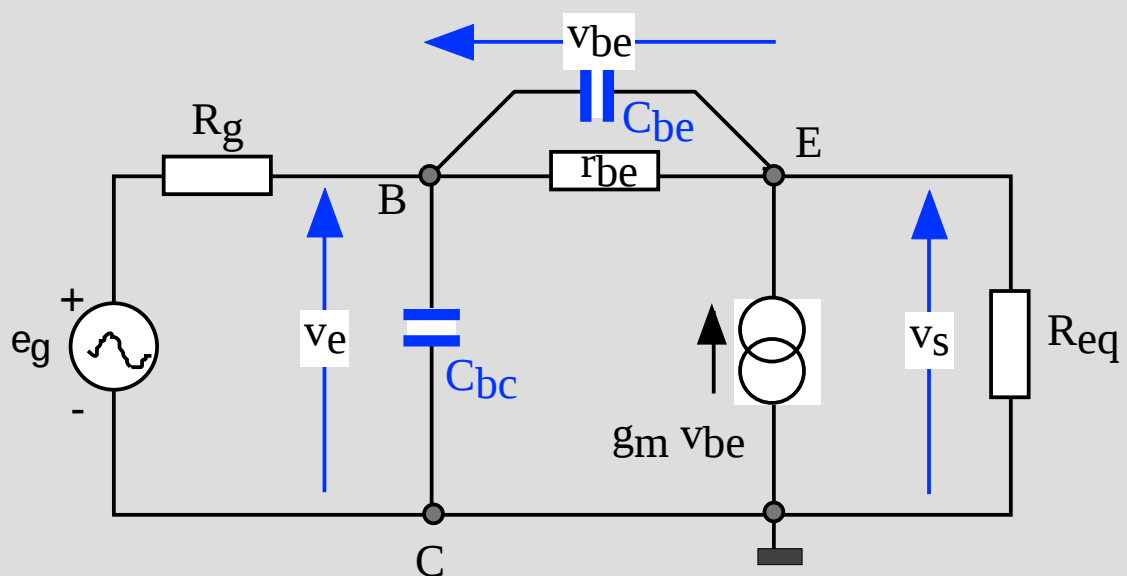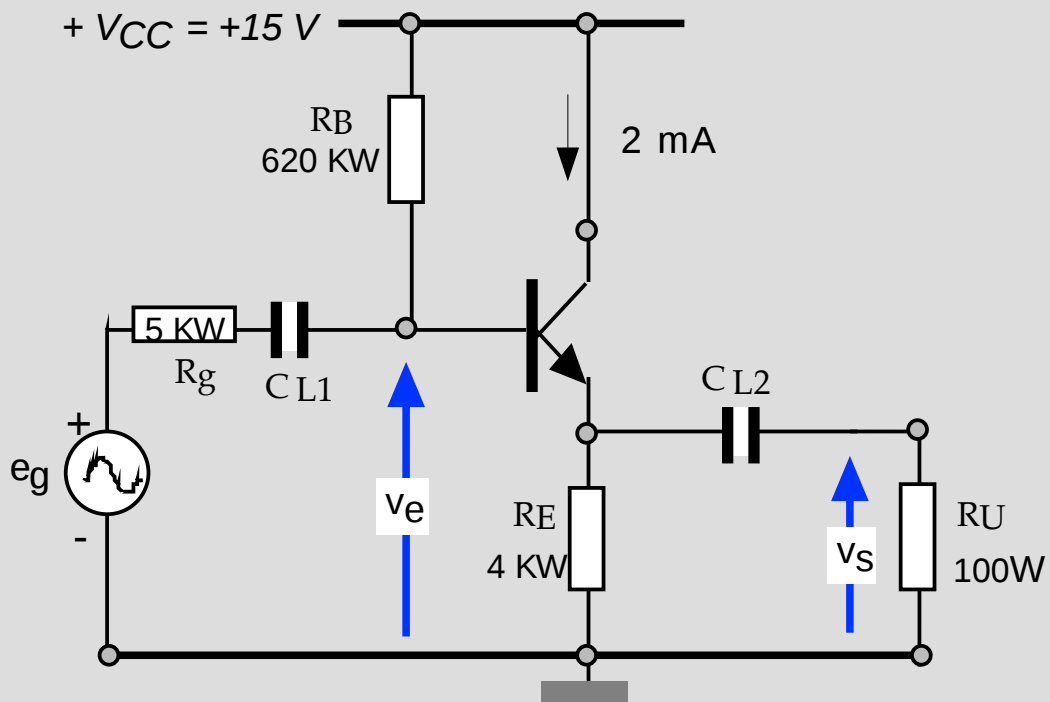MONTAGE COLLECTEUR COMMUN EN HAUTES FREQUENCES (T= 25 °C)



$b = 100$ $g_m = 80\text{ mS}$ $r_{be} = 1250\text{ W}$ $C_{be} = 20\text{ pF}$ $C_{bc} = 5.5\text{ pF}$

COLLECTEUR COMMUN EN HAUTES FREQUENCES

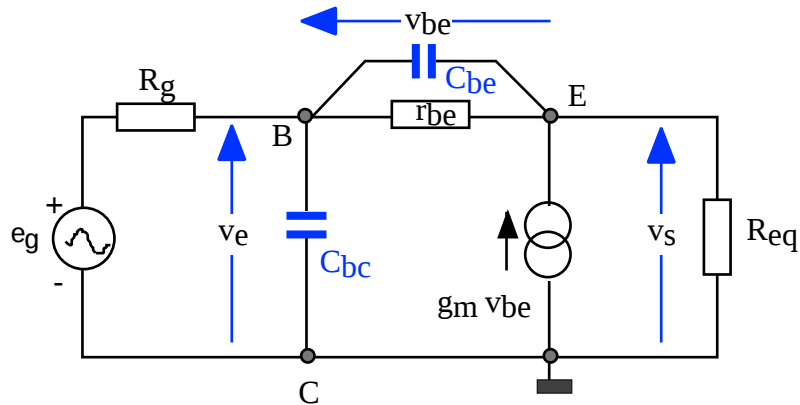

[-] Mise en équations et résolution

```
> restart:
> noeud_B := (eg - ve) Gg - ve p Cbc +(vs - ve) (Gbe +p Cbe) =0
> noeud_E := (ve - vs) (Gbe +p Cbe) +gm (ve - vs) - vs Gequi =0
> systeme := { noeud_B, noeud_E }; var := { eg, vs }
> sol := solve(systeme, var); assign(sol)
```

```
> gain :=  $\frac{vs}{eg}$ 
```

```
gain := ((Gbe +p Cbe +gm) Gg) / (p Cbe Gequi +Gbe Gequi +Gg p Cbe +p2 Cbc Cbe
+p Cbc Gbe +p Cbc gm +p Cbc Gequi +Gg Gbe +Gg gm +Gg Gequi)
```

[-] Application numérique, courbe de réponse

```
> AN:=Gg=1/5000, GE=1/4000, gm=80e-3, Gbe=1/1250, Cbe=20e-12, Cbc=5.
5e-12, Gequi=1/100:
> gain1:=subs(AN, gain):
```

```
> p:=I*2*Pi*f;
```

$p := 2 I p f$

```
> gain2:=abs(gain1);
```


$$gain2 := \frac{1}{5000} \left| \frac{.08080000000 + .40 \cdot 10^{-10} I p f}{.1406800000 \cdot 10^{-11} I p f + .00002616000000 - .4400 \cdot 10^{-21} p^2 f^2} \right|$$

```
> gain_max:=evalf(subs(f=1, gain2));
```

$gain_max := .6177370030$

```
> with(plots):
```
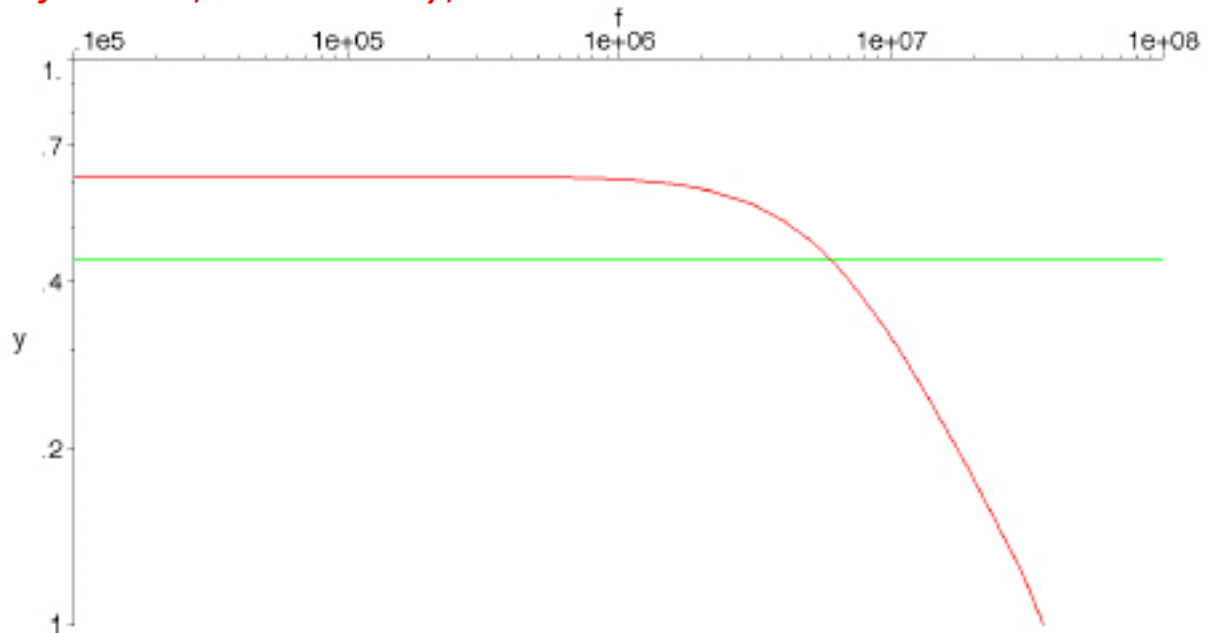
```
> loglogplot([evalf(abs(gain2)), gain_max/(sqrt(2))], f=1e4..1e8,  
y=0.1..1, thickness=2);
```




```
> eq1:=gain2=gain_max/sqrt(2):f_coupure:=fsolve(eq1, f=1e5..1e7)  
;
```


$f_{coupure} := .5954233966 \cdot 10^7$

```
>
```

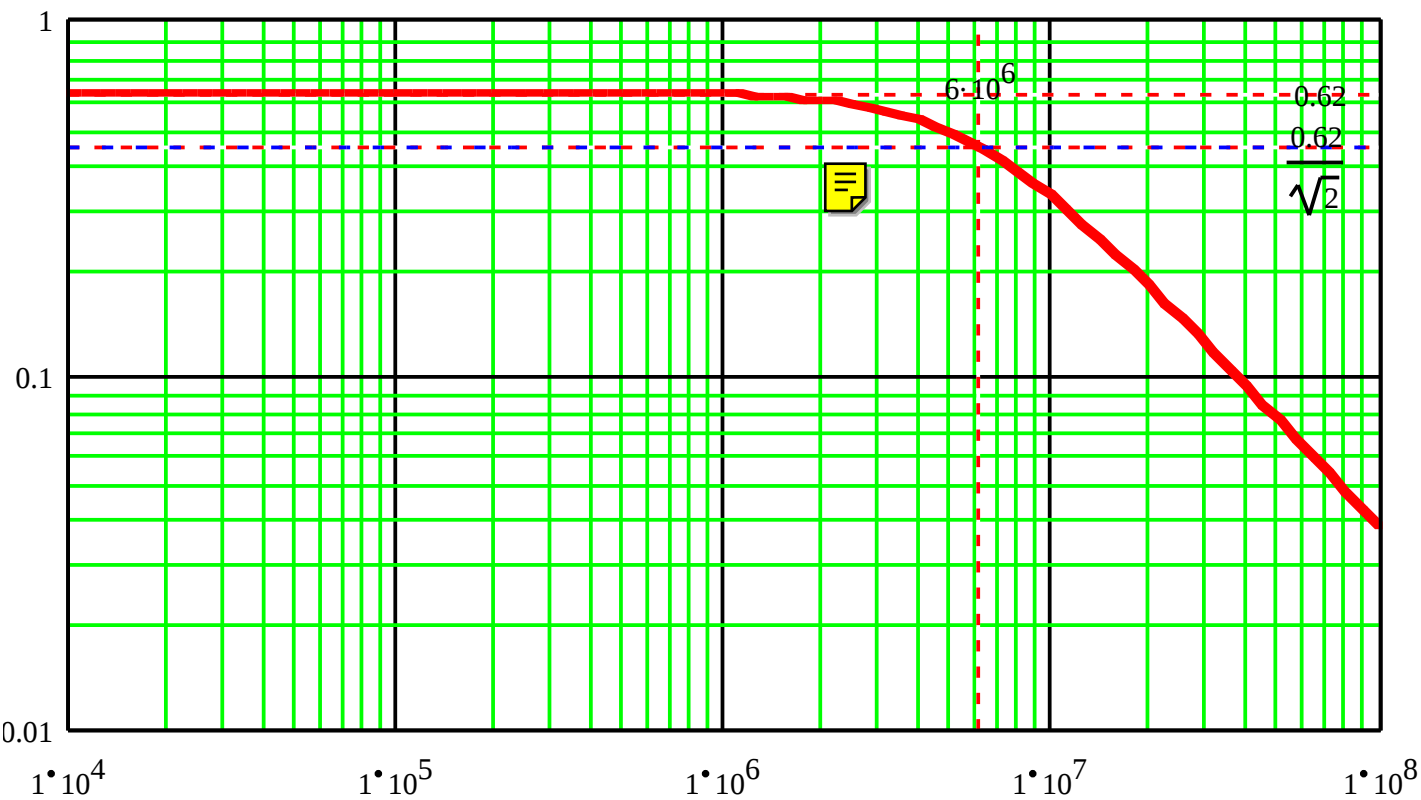
Module du gain en tension $[v_s/e_g]$ en fonction de la fréquence



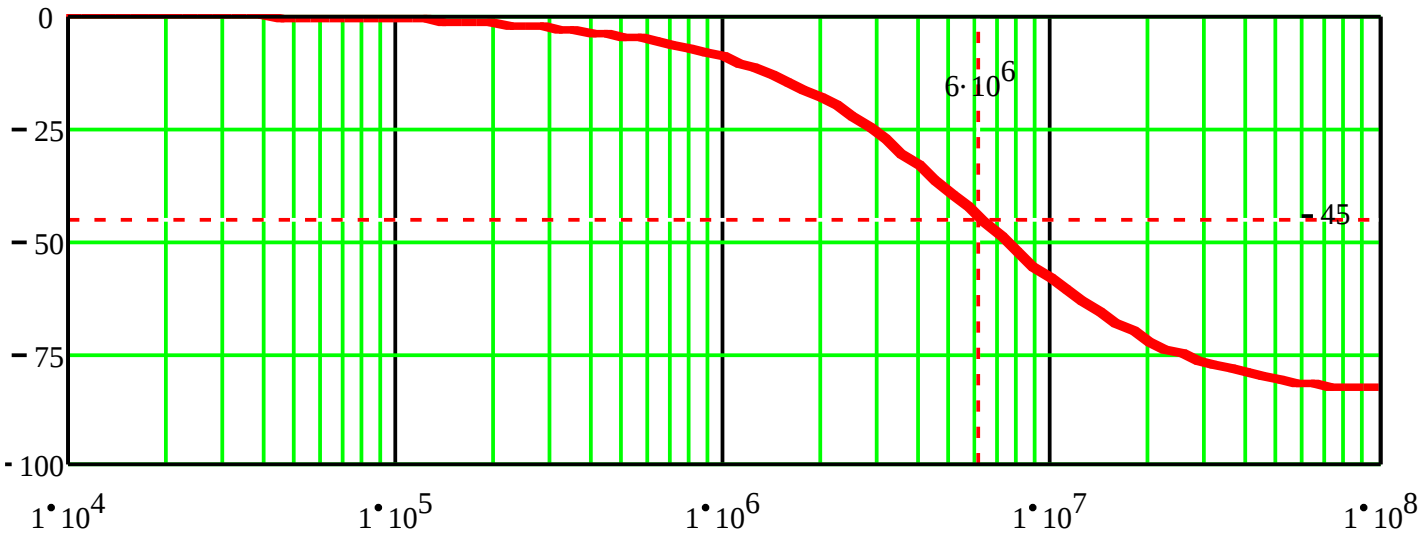Argument en degrés du gain en tension $[v_s/e_g]$ en fonction de la fréquence




TRANSISTOR JFET

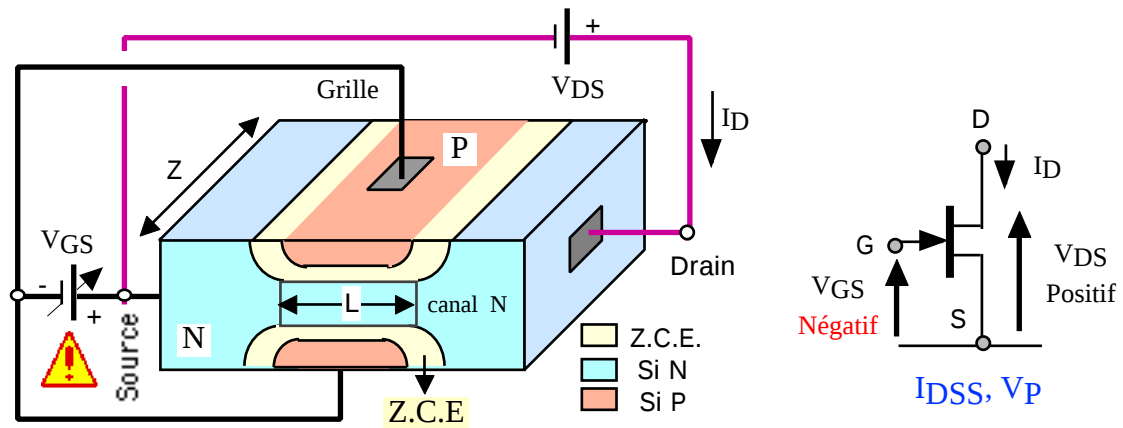

$$C_{gs} = \frac{C_{gs0}}{\sqrt[3]{1 + \frac{|V_{gs}|}{V_F}}}$$

$$C_{gd} = \frac{C_{gd0}}{\sqrt[3]{1 + \frac{|V_{GD}|}{V_F}}}$$


$$g_m = \frac{2}{|V_p|} \sqrt{I_{DSS} I_{D \text{ repos}}}$$

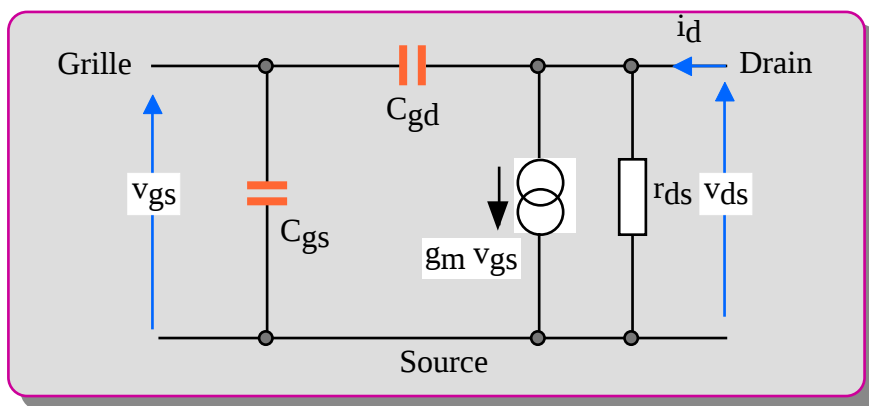

$$C_{gs} = \frac{2}{3} W L C_{ox}$$

$$C_{gd} @ \frac{1}{1000} \text{ pF}$$

$$g_m = 2\sqrt{K I_{D \text{ repos}}}$$

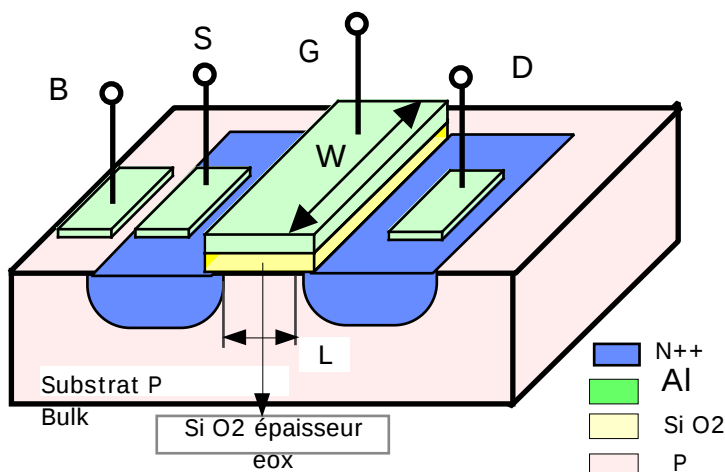

TRANSISTOR MOSFET