I.U.T. « A » Bordeaux Département : G.E.I.I.

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP DE TYPE MOS

MOS de type N à enrichissement du canal

Fonctionnement et équations

MOS de type N à appauvrissement du canal

Fonctionnement et équations

Bilan : Comparaison entre les deux types de MOS canal N

Montages à transistors MOS

Réalisation d'une résistance active de valeur moyenne

Amplificateur source commune

Amplificateur différentiel

Amplificateur différentiel à charge active

Inverseur logique CMOS


Commutateur analogique

Philippe ROUX tél.: 05 56845758


MOS CANAL N TYPE "ENRICHISSEMENT"

Sur un substrat de silicium P (Bulk), sont aménagées deux diffusions distinctes de type N^{++} formant le drain et la source du dispositif. Ces deux diffusions N^{++} sont séparées par une zone P de surface (W.L) qui forme le canal du MOS. Ce canal est recouvert d'une mince couche d'oxyde de silicium e_{ox} de l'ordre de 10 nm qui est superposée d'une couche de métal ou de polysilicium appelée grille. L'ensemble grille, oxyde et canal forme alors une capacité C_{ox} par unité de surface telle que :
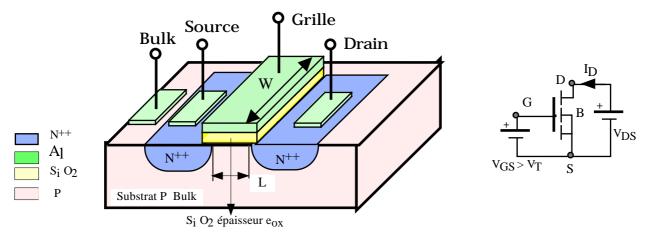
$$C_{ox} = \frac{0 \text{ Sio}2}{e_{ox}}$$
 avec: $_0 = 8.85 \text{ } 10^{-14} \text{ F cm}^{-1} \text{ et } _{Sio}2 = 3.9$



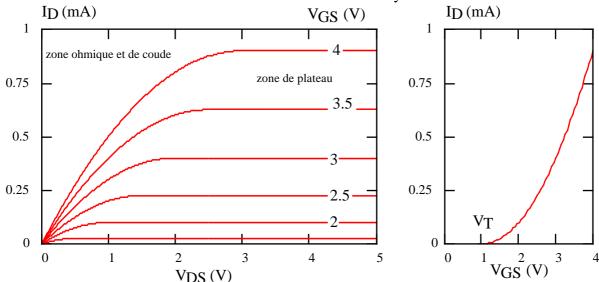Structure du MOS à enrichissement et symbole



Caractéristiques de sortie et de transfert MOS N enrichissement


Le bulk et la source étant reliées, on applique entre D et S une tension V_{DS} positive, <u>constante et de valeur faible</u>. Pour une tension V_{GS} nulle, le courant I_D est très faible car la jonction PN drain-substrat est polarisée en inverse :

Le transistor MOS à enrichissement est normalement bloqué pour $V_{GS} = 0V$.

Pour une tension V_{GS} légèrement positive, une partie des trous dans la couche superficielle du canal, est repoussée dans le volume par le champ électrique créé par <u>influence électrostatique</u>. On définit alors une tension particulière de V_{GS} , nommée **tension de seuil V_T** pour laquelle tous les trous de la surface du SiP sont repoussés et remplacés par des électrons (porteurs minoritaires dans le SiP). Un canal induit, très mince de type N apparaît et le courant I_D commence à circuler entre drain et source (fig. 1).

Pour des tensions V_{GS} supérieures à la tension de seuil V_T , la couche inversée s'enrichit en électrons et le courant I_D s'accroit. On décrit alors la <u>zone ohmique</u> du composant : I_d est proportionnelle à V_{DS} faible.

Ensuite, au fur et à mesure que V_{DS} augmente, l'accroissement de I_D se ralentit. On décrit la zone de coude des caractéristiques. En effet la tension entre grille et bulk diminue en se rapprochant du drain selon la relation Q=C V et le canal devient alors localement moins profond comme indiqué en figure 2. La résistance du canal augmente et cela d'autant plus que V_{DS} croît. Lorsque cette tension est telle que : $V_{DS}=V_{CS}-V_T=V_{DSAT}$, le courant I_D se sature (comme pour le JFET) et on atteint la zone de plateau des caractéristiques de sortie. Le MOS est alors, pour $V_{DS}>V_{DSAT}$, une source de courant dépendante de la tension V_{CS} .

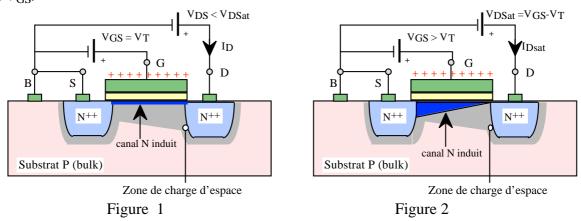

On distingue donc deux régions sur les caractéristiques de sortie $I_D = f(V_{DS})$ à V_{GS} constant :

- La zone ohmique et de coude pour $V_{DS} < V_{DSAT}$ où : $I_D = K \left[2(V_{GS} V_T) V_{DS} V_{DS}^2 \right]$
- La zone de saturation du courant de drain I_D pour V_{DS} V_{DSAT} où :

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2 (1 + V_{DS}) \text{ avec } K = \frac{\mu C_{OX}}{2} \frac{W}{L}$$

Le coefficient K est un paramètre caractéristique du MOS qui dépend de la géométrie du canal $(W, C_{ox}$ et L) et de la mobilité μ des porteurs. Le paramètre rend compte de la résistance interne de la source de courant I_D dépendante (identique à l'effet Early pour le transistor bipolaire).

Remarque : dans un circuit intégré, le produit μC_{ox} est le même pour tous les transistors de type identique (N ou P) qui se distinguent seulement par les dimensions du canal W et L. Cette propriété est exploitée dans les circuit intégrés utilisant les transistors MOS.

MOS CANAL N TYPE "APPAUVRISSEMENT"

La structure des transistors MOS à appauvrissement ressemble à celle d'un transistor MOS canal N à enrichissement. Cependant pour ce dispositif, un canal N entre drain et source est créé par implantation ionique lors de la fabrication du composant (fig. 3).


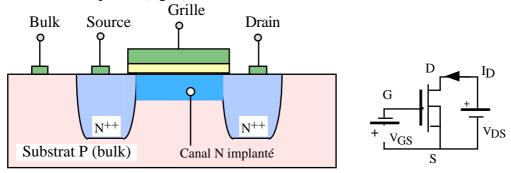


Figure 3 :Structure du MOS N appauvrissement et symbole

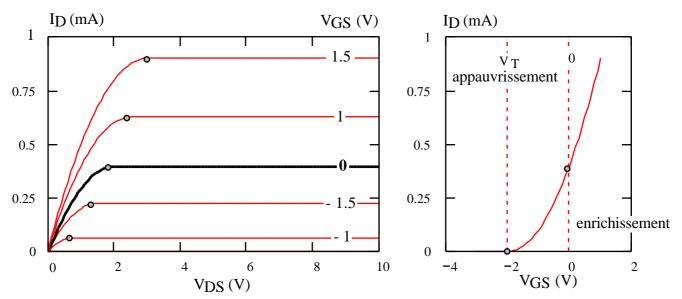Le MOS N "appauvrissement" est normalement conducteur pour $V_{GS} = OV$



Caractéristiques de sortie et de transfert MOS N appauvrissement

Pour rétrécir le canal, il faut l'appauvrir en électrons, en repoussant ces porteurs par une tension V_{GS} négative. Pour une tension V_{GS} V_{T} (tension de seuil négative) il se rétrécit complètement et le MOS est bloqué.

Son fonctionnement (figures 4 et 5) est tout à fait analogue à celui du JFET canal N avec une Z.C.E. à géométrie variable par influence électrostatique (au lieu d'une Z.C.E. d'une jonction bloquée).

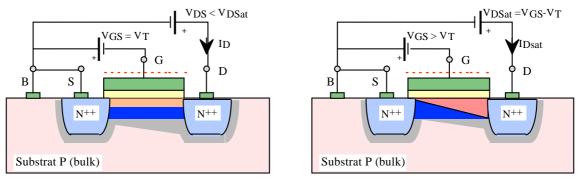



Figure 4 Figure 5

Pour la zone de saturation du courant de drain I_D lorsque : V_{DS} $V_{DSAT} = V_{GS}$ - V_T , l'évolution du courant de drain est encore donnée par l'équation :

$$I_{D} = K (V_{GS} - V_{T})^{2} (1 + V_{DS}) \text{ avec} : K = \frac{\mu C_{OX}}{2} \frac{W}{L}$$


Remarque : La tension V_{GS} peut être positive et dans ces conditions le transistor Mos entre dans une zone dite : mode "enrichissement".

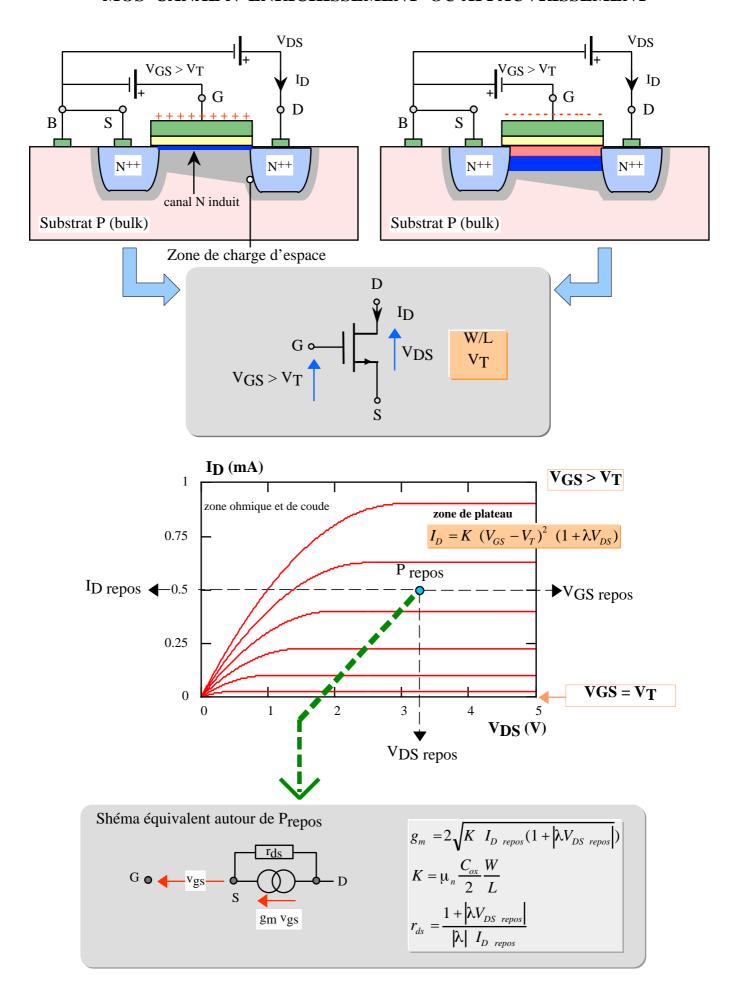
MOS CANAL N ENRICHISSEMENT OU APPAUVRISSEMENT



TRANSISTOR MOS CANAL N NORMALEMENT BLOQUE (ENRICHISSEMENT)

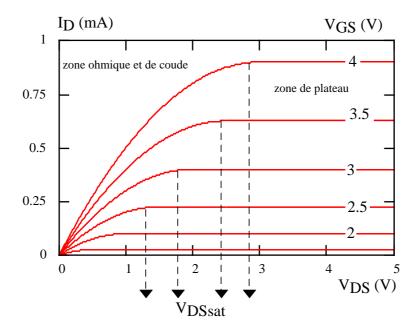Expression de la tension drain source de saturation



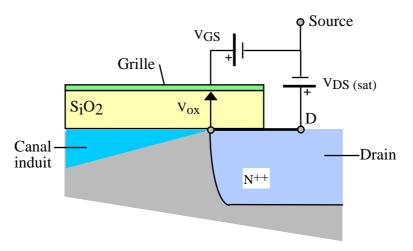


Pour une tension V_{GS} donnée, lorsque la tension entre drain et source atteint V_{DS} de saturation, le canal induit est localement pincé. Dans ces conditions, la tension locale V_{OX} aux bornes de l'oxyde de silicium est égale à la tension de seuil V_{T} du MOS.


$$V_{OX} = V_T = V_{GS} - V_{DS (sat)}$$

$$V_{DS (sat)} = V_{GS} - V_{T}$$

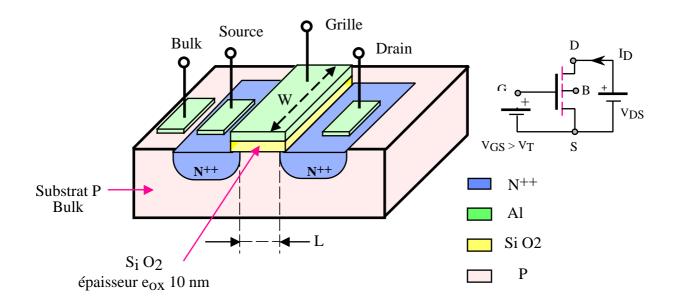TRANSISTOR MOS CANAL N À ENRICHISSEMENT normalement bloqué $V_{GS} = 0 \ V$




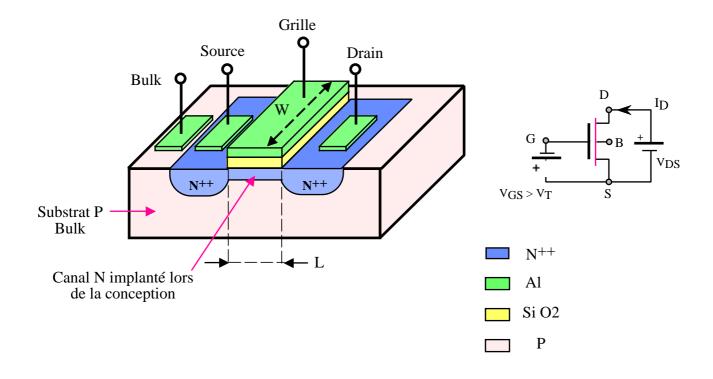
TRANSISTOR MOS CANAL N À APPAUVRISSEMENT normalement conducteur pour $V_{GS} = 0 \ V$




I.U.T. « A » Bordeaux	Département : G.E.I.I.
MONTAGES A TANSISTORS A EFFET DE CHAMP DE TYPE MOS	


Philippe ROUX tél.: 05 56845758

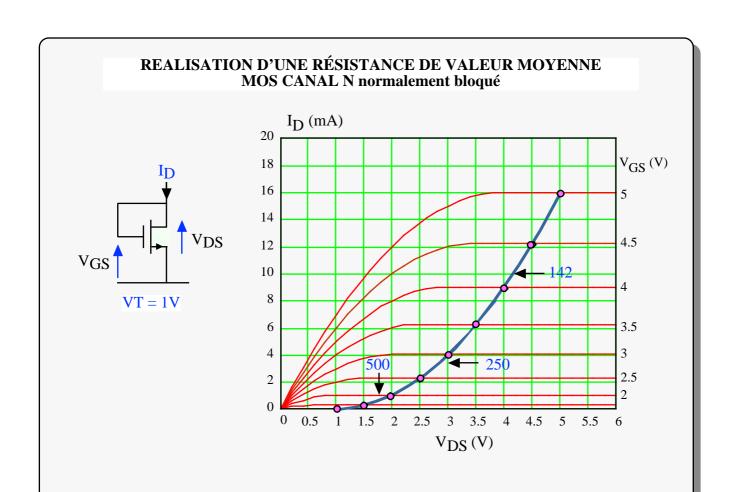


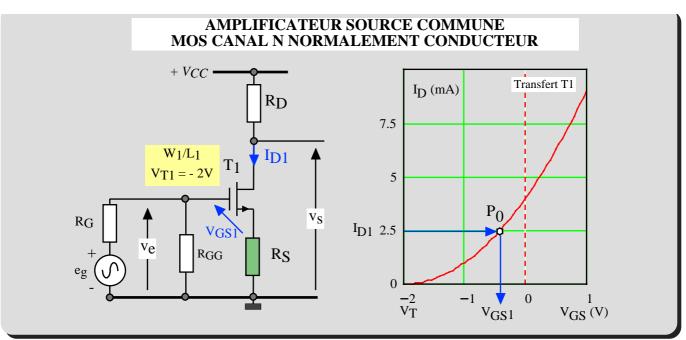

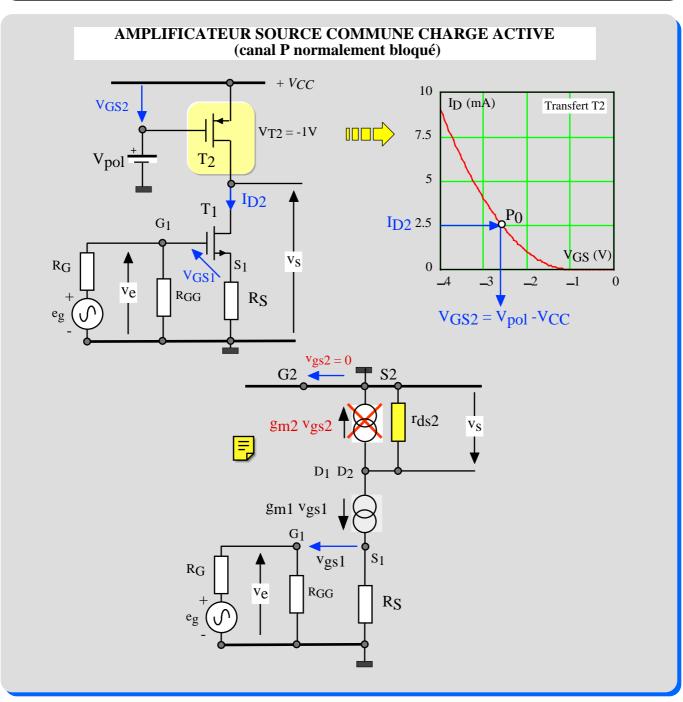

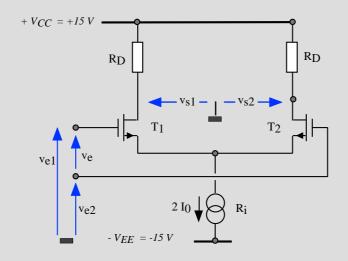AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL: MONTAGE CONVENTIONNEL



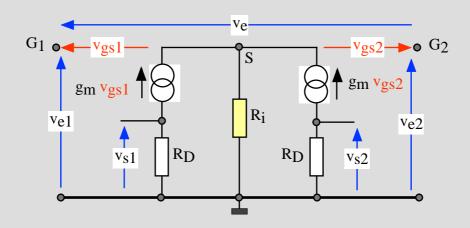


$$A_{d} = \frac{v_{s1} - v_{s2}}{v_{e1} - v_{e2}} = -g_{m}R_{D}$$


$$A_{d} = \frac{v_{s1} + v_{s2}}{v_{e1} + v_{e2}} = \frac{-g_{m} R_{D}}{1 + 2 g_{m} R_{i}}$$

$$R.R.M.C.$$
 $\frac{R_D}{2R_i}$

MONTAGE RECOPIEUR DE COURANT

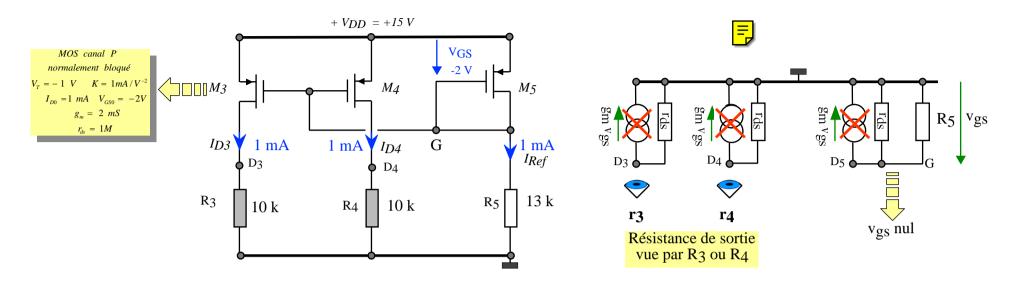

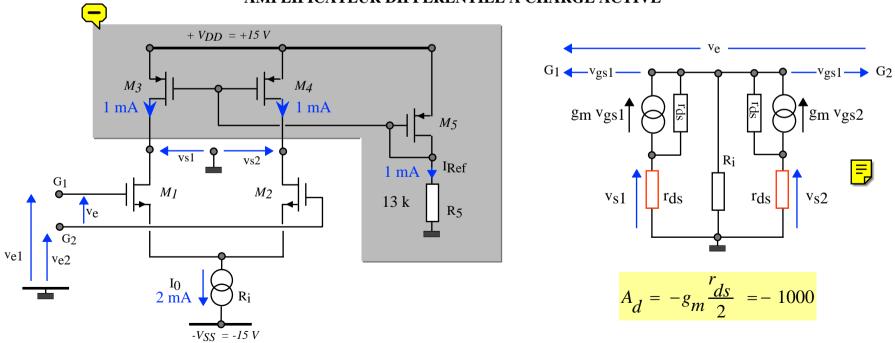AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL A CHARGE ACTIVE



INVERSEUR LOGIQUE CMOS $+ V_{DD} = +5 V T_1$: canal P V_{T1} = -1 V 5V T₂: canal N T2 bloqué T2 passant T2 bloqué ve 0 Courant i 0 – 5V— T1 bloqué V_S T1 passant T1 passant

COMMUTATEUR (PORTE ANALOGIQUE)

